

Design for 2 Stage OP-AMP

Specifications :-


- ① DC gain $> 60\text{dB}$
- ② Process = 180nm
- ③ Phase margin of 60°
- ④ $\text{ICMR}(+) = 1.6\text{V}$
- ⑤ $\text{ICMR}(-) = 0.8\text{V}$
- ⑥ Load capacitance = 10pF
- ⑦ $V_{DD} = 1.8\text{V}$
- ⑧ $\mu_n C_{ox} = 230\mu\text{A/V}^2$
- ⑨ $\mu_p C_{ox} = 100\mu\text{A/V}^2$

⑩ $(V_T)_n = 0.37\text{V}$

⑪ $(V_T)_p = 0.39\text{V}$

⑫ Overdrive of each transistor = 200mV

Circuit Diagram :-

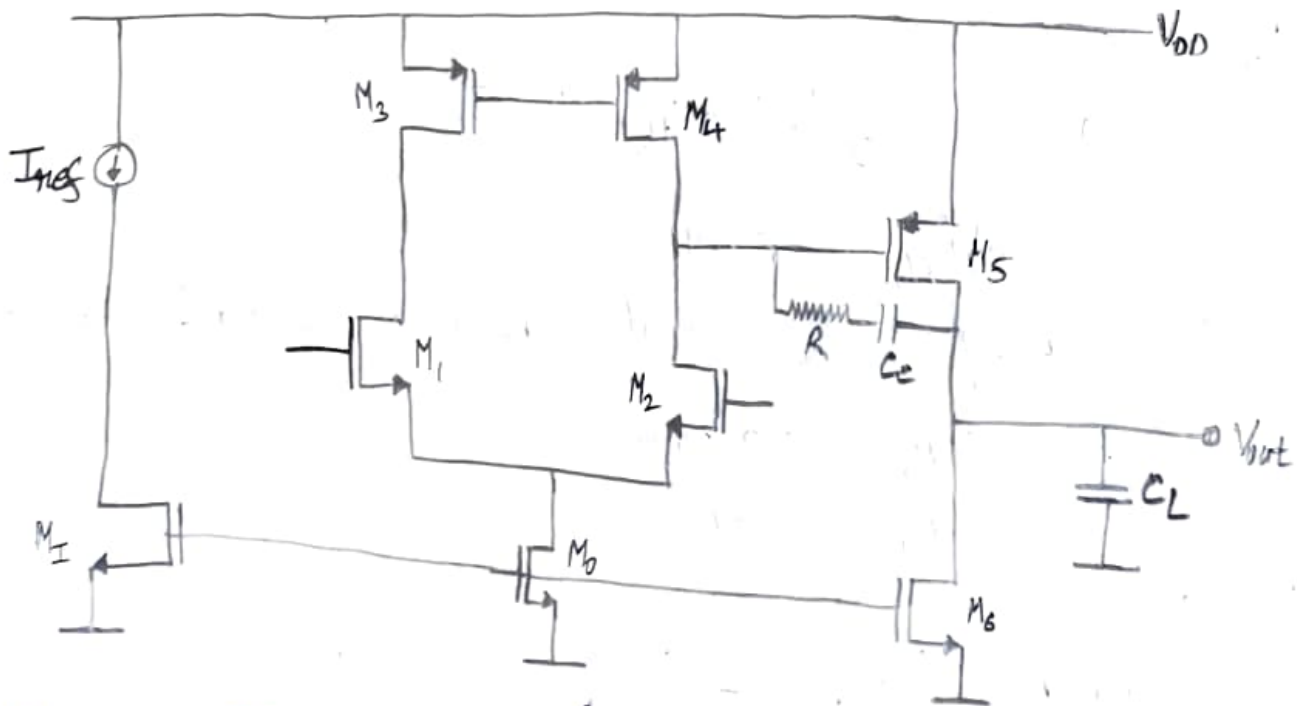

Choose $I_{ref} = 40\mu\text{A}$

for M_1 :-

$$I_{M_1} = 20\mu A$$

$$20\mu A = \frac{230\mu}{2} (\omega/L)_{M_1} (0.2)^2$$

$$(\omega/L)_{M_1} = 4.3478$$

$$\text{choose } \left. \begin{array}{l} L_{M_1} = 0.9\mu \\ W_{M_1} = 3913\mu \end{array} \right\} \text{ Same values for } M_2 \text{ as well.}$$

for M_4 :-

$$20\mu = \frac{100\mu}{2} (\omega/L)_{M_4} (0.2)^2$$

$$(\omega/L)_{M_4} = 10.$$

$$\text{choose } \left. \begin{array}{l} W_{M_4} = 9\mu \\ L_{M_4} = 0.9\mu \end{array} \right\} \text{ Same values for } M_3 \text{ as well}$$

for M_0 :-

$$40\mu = \frac{230\mu}{2} (\omega/L)_{M_0} \cdot (0.2)^2$$

$$(\omega/L)_{M_0} = 8.695.$$

After fine tuning, the final values of ω and L are :-

$$W_{M_0} = 8.8264\mu$$

$$L_{M_0} = 0.7\mu$$

for M_I :-

Ideally, $(\omega/L)_{M_I} = (\omega/L)_{M_0}$, but after fine tuning,

$$W_{M_I} = 7.8264\mu$$

$$L_{M_I} = 0.9\mu$$

For M_5 :- [Common-Source stage]

$$40\mu = \frac{100\mu}{2} (\omega/L)_{M_5} (0.2)^2$$

$$(\omega/L)_{M_5} = 20$$

After fine-tuning,

$$\omega_{M_5} = 16.29\mu$$

$$L_{M_5} = 0.9\mu$$

For M_6 :-

$$\left. \begin{array}{l} \omega_{M_6} = 8.8264\mu \\ L_{M_6} = 0.9\mu \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Same as } M_5 \\ \text{(Current mirror)} \end{array}$$

Observed Gain of Differential Pair :-

$$V_{p-p} \text{ of output} = 27.41\text{mV}$$

$$V_{p-p} \text{ of input} = 0.2\text{mV}$$

$$\text{Gain} = \frac{(V_{p-p})_o}{(V_{p-p})_i} = 137.05$$

$$\text{Gain in dB} :- 20 \log(137.05) = 42.737\text{dB}$$

Overall Gain of 2-Stage OTA :-

$$V_{p-p} \text{ of output} = 1.318\text{V}$$

$$V_{p-p} \text{ of input} = 0.2\text{mV}$$

$$\text{Gain} = \frac{(V_{p-p})_o}{(V_{p-p})_i} = \frac{1.318}{0.2\text{m}} = 6590$$


$$\text{Gain in dB} := 20 \log(6590) = 76.377 \text{ dB}$$

$$\text{Observed gain cross-over frequency} = 17.599 \text{ MHz}$$

$$\text{PM} = 180^\circ + (-122.7^\circ)$$

$$= 57.3^\circ$$

After feedback connection :-

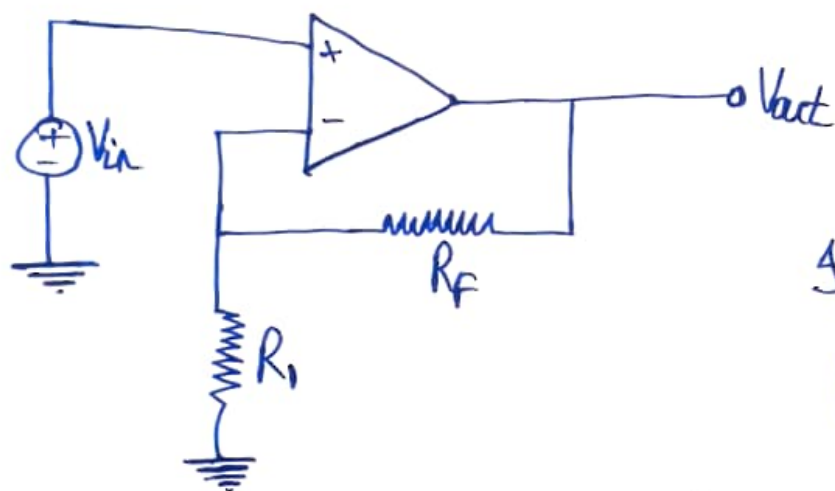

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = 1 + R_f/R_1$$

If we take $R_f = R_1$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = 2$$

choose $R_f = R_1 = 1 \text{ Meg}\Omega$

$$\text{Location of Dominant pole} := \frac{1}{A_2 C_c (s_{o5} || s_{o6})}$$

$$= 12 \text{ KHz}$$

$$\text{Practical gain} = 1.97$$